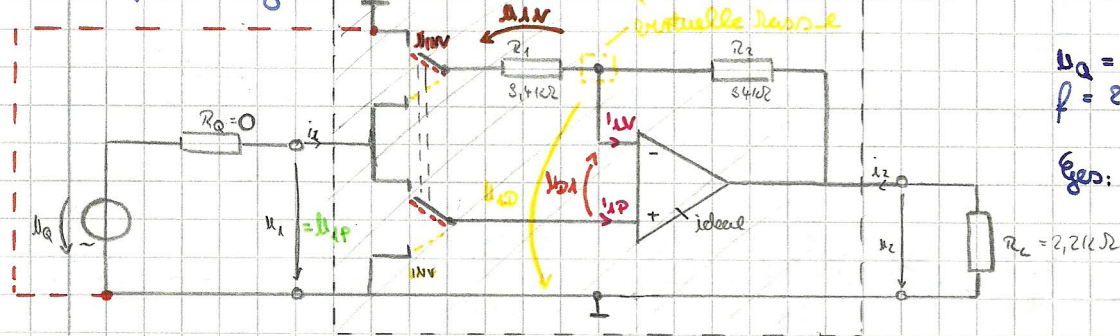


① OPV in N-INV und INV Schaltung

1.1 Prinzipschaltungen des INV Verstärkers und des N-INV-Verstärkers



$u_Q = 100 \text{ mV}; R_Q = 0$
 $f = 200 \text{ Hz}; R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$

Ges: $A_U = \frac{u_2}{u_1}; u_{1N} = ?$

N-INV-OPV

$$u_2 = u_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \rightarrow A_U^N = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_2}{u_Q} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{3,4 \text{ k}\Omega}{3,4 \text{ k}\Omega} = 2$$

$u_{1N} \rightarrow u_2$ stellt sich so ein, dass $u_{1D} = 0$ wird $\Rightarrow u_{1N} = u_{1P} = u_1 = u_Q = 100 \text{ mV}$

INV-OPV

$$u_2 = -u_1 \frac{R_2}{R_1}$$

$$u_2 = u_Q \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_Q}$$

$$u_2 = -u_Q \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_Q} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_U^I = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{U1}^I = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{3,4 \text{ k}\Omega}{3,4 \text{ k}\Omega} = -1$$

$u_{1N} \rightarrow$ virtuelle Masse auf reale Masse $\rightarrow u_{1D} = 0 \text{ V}$ (da $A_{UD} \rightarrow \infty$) $\Rightarrow u_{1N} = 0$

Messungen: u_1 direkt an u_Q messen; u_2 direkt an R_L messen \rightarrow Tadel; u_{1N} direkt an R_1 messen

1.2 Erweiterte Prinzipschaltung des N-INV Verstärkers \rightarrow OPV ideal

Frage: $u_2 = \frac{u_2}{u_1}$

A und B: $i_{1N} = i_{1P} = 0 \Rightarrow$ keine Spannung fällt ab $\rightarrow u_0$ ändert sich nicht

C: ist auch egal; (anpassen u_2 stellt so ein, dass $u_{1D} = 0$)

D: $R_1 \parallel R_2 = R_{1\text{min}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3,4 \cdot 6,8}{3,4 + 6,8} = 2,26 \text{ k}\Omega \rightarrow A_U = 1 + \frac{R_2}{R_{1\text{min}}} = 16$

E: u_0 ändert nicht, da OPV so regelt das Stromstund (in der Fall Diode) \rightarrow E unwichtig (u_Q Stromquelle)

F: $u_2 = u_1 \cdot \left(1 + \frac{R_2 + R_L}{R_1} \right) = 100 \text{ mV} \cdot \left(1 + \frac{3 \text{ k}\Omega}{3,4 \text{ k}\Omega} \right) = 364 \text{ mV}$

$u_2 = \frac{R_L}{R_2 + R_L} \cdot u_{2\text{vor}} = 89,150 \text{ mV}$

$A_U = A_U^I \left(\frac{R_L}{R_L + R_2} \right) = 11 \cdot \left(\frac{2,2}{3} \right) = 2,688$

1.3 Einfluss des Signal-Quellen-Widerstandes auf die Spannungsverstärkung

$$R_Q \neq 0; U_Q = 100 \text{ mV}; f = 200 \text{ Hz}$$

$$A_{uQ} = ? = \frac{U_2}{U_Q}$$

NINV: A_{uQ} ändert sich nicht, da OPV ideal $\rightarrow I_{IP} = 0 \rightarrow I_{RQ} = 0 \rightarrow I_Q = 0 \Rightarrow U_Q$ ändert sich nicht

INV: A_{uQ} ändert sich, da R_Q zu R_1 \rightarrow Spannungsteilerverhältnis ändert sich. ($A_{uQ} = \frac{U_2}{U_Q}$ bleibt konstant!)

$$A_{uQ} = \frac{U_2}{U_Q} = \frac{-U_Q \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_Q} \cdot \frac{R_2}{R_1}}{U_Q} = \frac{R_2}{R_1 + R_Q} = \frac{34 \text{ k}\Omega}{34 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{-2,599}}$$

1.4 Einfluss des Lastwiderstandes

$$R_L = 2,2 \text{ k}\Omega; U_2 = 5,0 \text{ V}; R_{2OPV} \text{ bzw. } R_{2NINV} = 1 \text{ k}\Omega$$

\rightarrow OPV

NINV

ideal!

NINV: $U_1 = U_2 = 5,0 \text{ V}$

$$i_{R2} = \frac{U_2}{R_L} = \frac{5,0 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2,27 \text{ mA}}}$$

$$U_{R2} = R_{2NINV} \cdot i_{R2} = 2,27 \text{ V}$$

$$U_A = U_2 + U_{R2} = 7,27 \text{ V}$$

$$U_1 = \frac{U_A}{(1 + \frac{R_2}{R_1})} = \frac{7,27 \text{ V}}{(1 + 10)} = \underline{\underline{661,090 \text{ mV}}} \approx \underline{\underline{661 \text{ mV}}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{5,0 \text{ V}}{7,27 \text{ V}} = \underline{\underline{0,687}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{5,0 \text{ V}}{0,661 \text{ V}} = \underline{\underline{7,564}}$$

OPV: $i_{R2} = \frac{U_2}{R_L \parallel (R_2 \oplus R_1)} = \frac{5 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega \parallel 34,1 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{2,406 \text{ mA}}}$

$$U_{R2} = i_{R2} \cdot R_{2OPV} = 2,406 \text{ V}$$

$$U_A = -U_{R2} - U_2 = -7,406 \text{ V}$$


$$\frac{U_2}{U_1} = -U_2 \cdot \frac{R_1}{R_2} = -0,5 \text{ V} \cdot 10 = \underline{\underline{-5,0 \text{ V}}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{5 \text{ V}}{-7,406 \text{ V}} = \underline{\underline{-0,675}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{5 \text{ V}}{-0,5 \text{ V}} = \underline{\underline{-10}}$$

2) Mehrstufige Verstärker

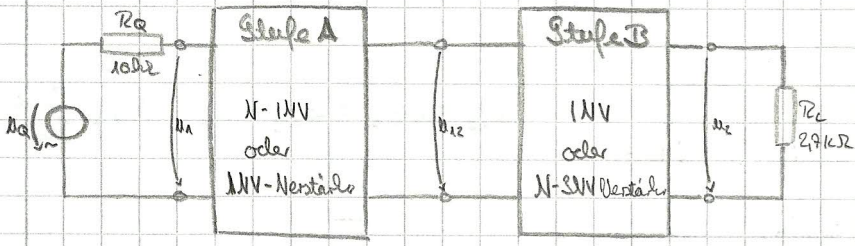2.1 N-INV und INV-Verstärker in wechselnder Reihenfolge



$$R_1 = 3,4 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 34 \text{ k}\Omega$$

1. Fall: A: N-INV → B: INV

$$\frac{u_1}{u_a} = 1 \quad \text{da N-INV am Anfang} \rightarrow u_1 = u_a$$

$$\frac{u_{12}}{u_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 11$$

$$\frac{u_z}{u_{12}} = -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

$$\frac{u_z}{u_a} = \frac{u_z}{u_{12}} \cdot \frac{u_{12}}{u_1} = 11 \cdot -10 = -110$$

2. Fall: A: INV → B: N-INV


$$\frac{u_1}{u_a} = \frac{u_a}{u_a} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_Q} = \frac{R_1}{R_1 + R_Q} = \frac{3,4 \text{ k}\Omega}{3,4 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 0,253$$

$$\frac{u_{12}}{u_1} = -10$$

$$\frac{u_z}{u_{12}} = 11$$

$$\frac{u_z}{u_a} = \frac{u_z}{u_{12}} \cdot \frac{u_{12}}{u_1} \cdot \frac{u_1}{u_a} = 0,253 \cdot (-10) \cdot 11 = -27,810$$

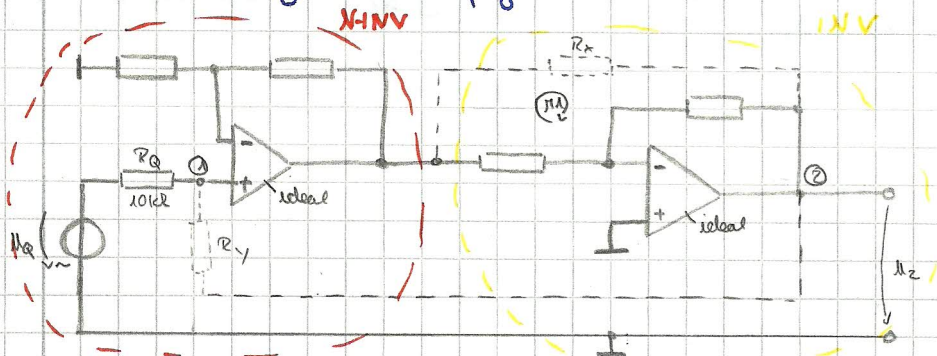
2.2 Orientierte Schaltung des zwei-stufigen Verstärkers



$$R_X = R_Y = 330 \text{ k}\Omega$$

1.) R_X -Einfluss auf $\frac{u_z}{u_a}$? Nein, da $i_{np} = i_{nw} = 0 \rightarrow i_{R1} = -i_{R2} \Rightarrow \sum u_1 + u_z + u_{R_X} = 0 \rightarrow u_{R_X} = 0$

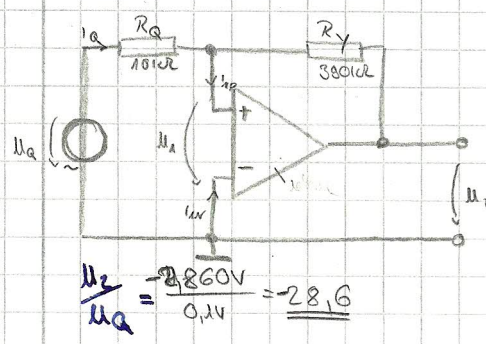2.) R_Y eingebaut! → Summierte Verstärker! $u_a = 0,1 \text{ V}; R_Q = 10 \text{ k}\Omega; R_Y = 330 \text{ k}\Omega$



$$A_u = A_u^N \cdot A_u^I = 10 \cdot -11 = -110$$


$$u_z = A_u \cdot u_1 = A_u \cdot (u_a - u_{R_Q}) = A_u (u_a - R_Q \cdot i_a) = -2,860 \text{ V}$$

$$i_{nw} = i_{np} = 0 \rightarrow i_a = \frac{u_a - u_z}{R_Q + R_Y} = \frac{u_a - A_u (u_a - R_Q \cdot i_a)}{R_Q + R_Y} = \frac{u_a - A_u \cdot u_a}{R_Q + R_Y} = \frac{u_a - A_u \cdot u_a}{R_Q + R_Y (A_u + 1)}$$

$$\frac{u_z}{u_a} = \frac{-2,860 \text{ V}}{0,1 \text{ V}} = -28,6$$

$$= \frac{0,1 \text{ V} + (+110) \cdot 0,1}{330 \text{ k}\Omega (0 \text{ k}\Omega + 110 + 1)} = 2,14 \mu\text{A}$$

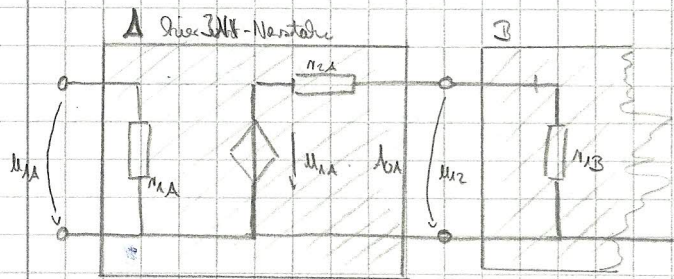2.3 Einfluss der endlichen Eingang- und Ausgangswertstände
z.B. 1) Direkte Verbindung zwischen den Stufen



$$u_{12} = u_{2A} = u_{1B} = u_{1A} \cdot A_{0A} \cdot \frac{r_{iB}}{r_{iB} + r_{oA}}$$

1.) Fall A: N-INV B: INV

a) $r_{2A} = 0 \Rightarrow u_{12} = u_{1A} \cdot A_{0A} \cdot \frac{r_{iB}}{r_{iB} + r_{2A}} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$
 $u_2 = -u_{12} \frac{R_2}{R_1}$
 $\Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{-u_{12} \frac{R_2}{R_1}}{u_1} = \frac{-(u_1) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{u_1} = - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_1}\right) = -11 \cdot (-10) = -110$

b) $r_{2A} = 110 \Omega ; r_{iB} \hat{=} R_1 \Rightarrow u_{12} = u_{1A} \cdot A_{0A} \cdot \frac{r_{iB}}{r_{iB} + r_{2A}} = u_1 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_1}{R_1 + r_{2A}}\right)$
 $\Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_1}{R_1 + r_{2A}}\right) = \frac{A_0}{-110} \cdot \left(\frac{3,4}{3,4 + 1}\right) = -85$


2.) Fall A: N-INV B: N-INV

a) $r_{2A} = 0 \Rightarrow u_{12} = u_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$
 $u_2 = u_{12} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 121$

b) $r_{2A} = 1k\Omega \Rightarrow u_{12} = u_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_1}{R_1 + r_{2A}}\right)$
 $u_2 = u_{12} \dots \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 \left(\frac{3,4}{4,4}\right) = 93,5$

2.3.2 RC-Frequenzmischer der 2. Stufe

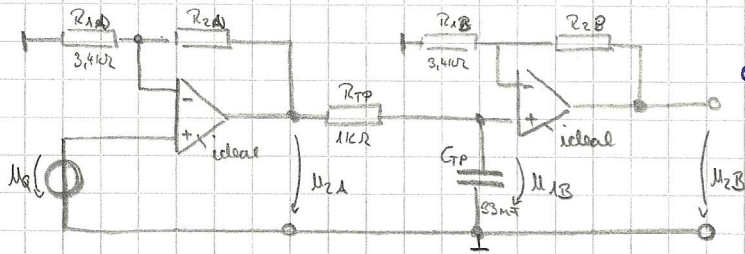1.) Variante A: N-INV B: N-INV $n_{2A} = 0$




$$A_{uB}(f) = \frac{u_2}{u_Q} = 121 \quad (\text{Aufgabe 2.3.1})$$

$$a_{u0} = 20 \lg |A_{u0}| = 20 \lg |121| = 41,655 \text{ dB}$$

$$f_G(\text{RC-Frequenzmischer}) = \frac{1}{2\pi R_C} = \frac{1}{2\pi R_{TP} \cdot C_T}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 33 \text{ nF}} = 4,828 \text{ kHz}$$

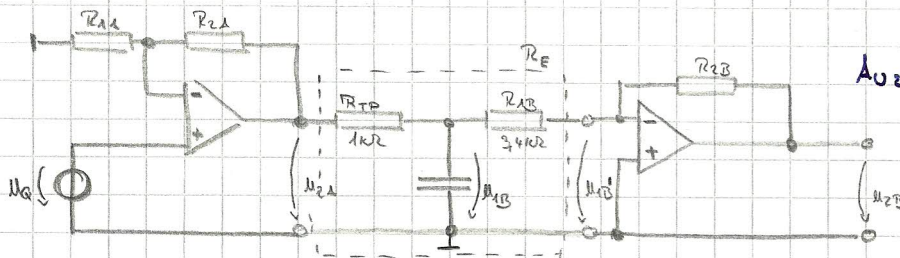2.) Variante A: N-INV B: INV $n_{2A} = 0$



$$R_E = R_{TP} \parallel R_{1B} = 1000 \parallel 3400 = 723 \Omega$$

$$A_{u2} = \frac{u_2}{u_Q} = A_{u1} \cdot A_{uB} \cdot \frac{n_{2B}}{n_{1B} + n_{2A}}$$


$$= A_{u1} \cdot A_{uB} \cdot \frac{R_{1B}}{R_{1B} + R_{TP}} = -10 \cdot 0,993$$

$$= -8,93$$

$$a_{u2} = 20 \lg |A_{u2}| = 20 \lg |8,93| = 38,588$$

$$f_G = \frac{1}{R_E \cdot 2\pi \cdot C_T} = \frac{1}{0,723 \text{ k}\Omega \cdot 2\pi \cdot 33 \mu\text{F}} = 6,239 \text{ kHz}$$

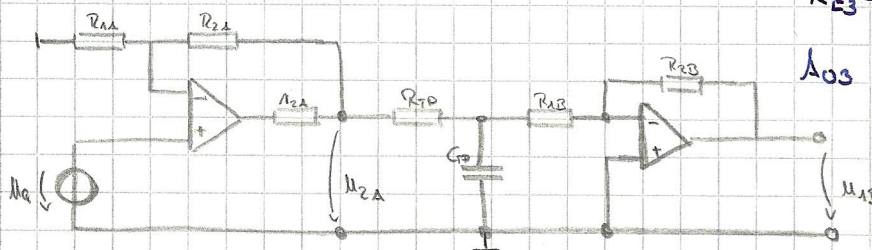3.) Variante A: N-INV B: INV $n_{2A} = 1 \text{ k}\Omega$



$$R_{E3} = R_{1B} \parallel (R_{TP} \oplus n_{2A}) = 1,259 \text{ k}\Omega$$


$$A_{u3} = A_{u1} \cdot A_{uB} \cdot \frac{R_{1B}}{R_{1B} + (R_{TP} + n_{2A})} = -10 \cdot 0,65$$

$$= -6,5$$

$$a_{u3} = 20 \lg |A_{u3}| = 20 \lg |6,5| = 36,81$$

$$f_G = \frac{1}{2\pi R_{E3} \cdot C_T} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,259 \text{ k}\Omega \cdot 33 \text{ nF}} = 3,831 \text{ kHz}$$

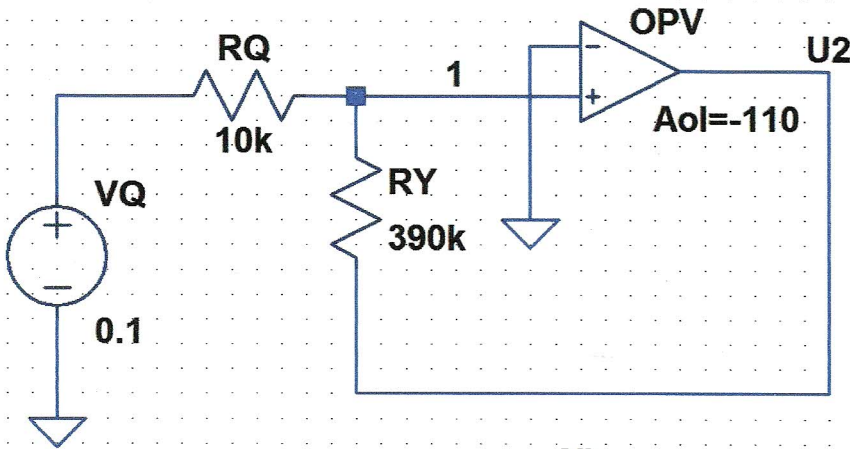Praktikum Elektronische Schaltungen
 Versuch 1
 Aufgabe 2.2 Ersatzschaltung




.op
 .LIB opamp.sub

```

--- Operating Point ---
V(n001):      0.1      voltage
V(l):         0.026   voltage
V(u2):        -2.86   voltage
I(Ry):        7.39999e-006 device_current
I(Rq):        7.39999e-006 device_current
I(Vq):        -7.39999e-006 device_current
Ix(opv:3):    7.39999e-006 subckt_current
    
```

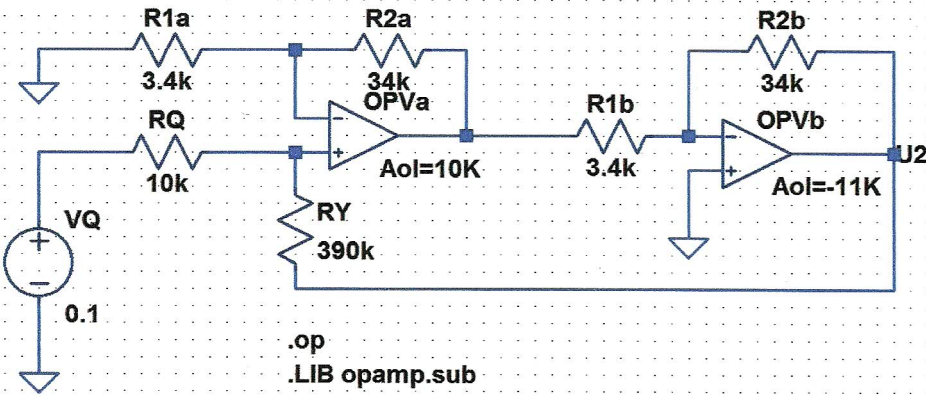Praktikum Elektronische Schaltungen
 Versuch 1
 Aufgabe 2.2



.op
 .LIB opamp.sub

```

--- Operating Point ---
V(n004):      0.1      voltage
V(n005):      0.0260019 voltage
V(n002):      0.285706 voltage
V(n001):      0.0259733 voltage
V(n003):      -0.000260001 voltage
V(u2):        -2.85992 voltage
I(Ry):        7.39981e-006 device_current
I(R2b):       8.41078e-005 device_current
I(R1b):       8.41078e-005 device_current
I(R2a):       -7.63921e-006 device_current
I(R1a):       -7.63921e-006 device_current
I(Rq):        7.39981e-006 device_current
I(Vq):        -7.39981e-006 device_current
Ix(opva:3):  -9.1747e-005 subckt_current
Ix(opvb:3):   9.15076e-005 subckt_current
    
```