

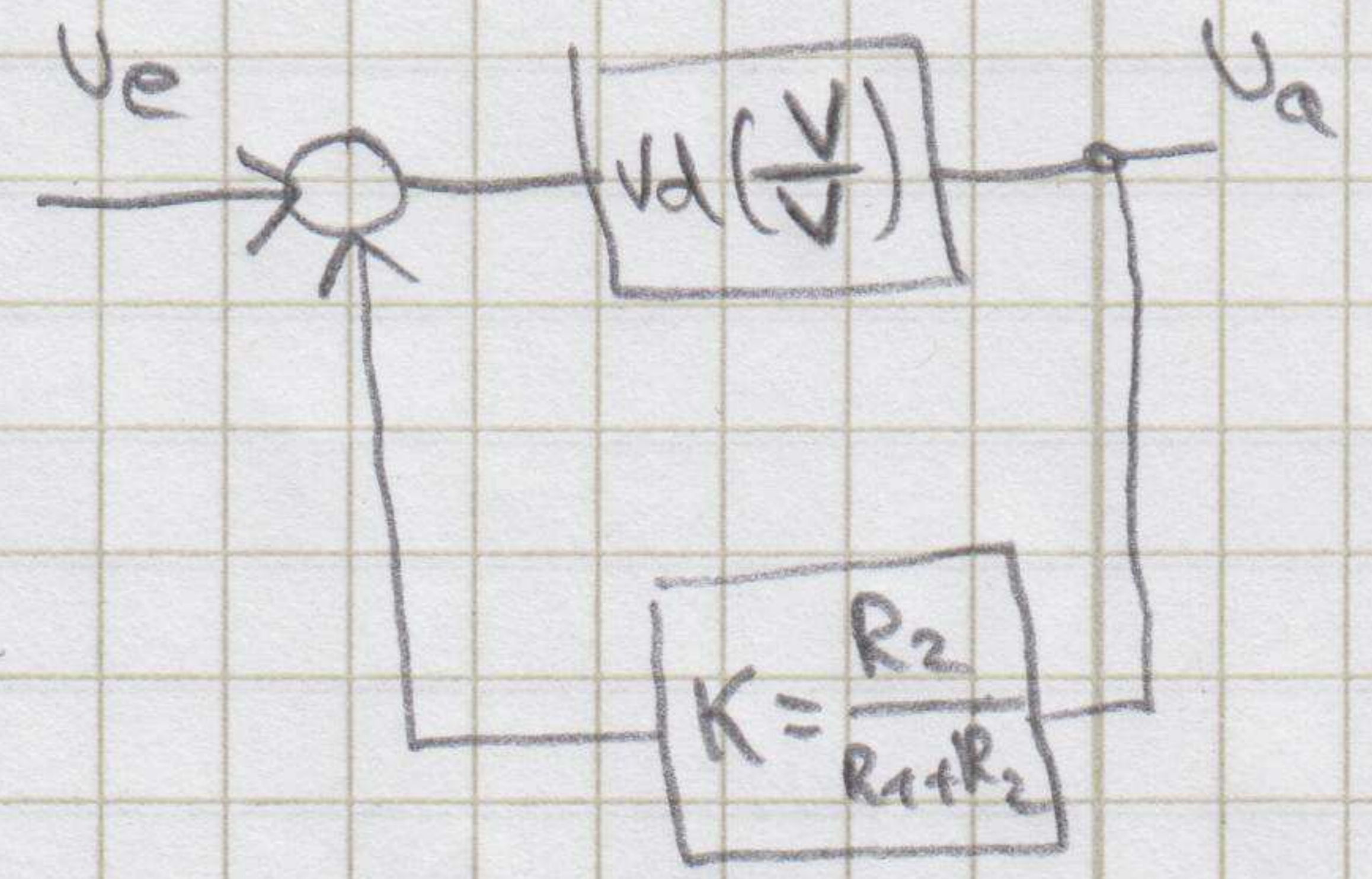
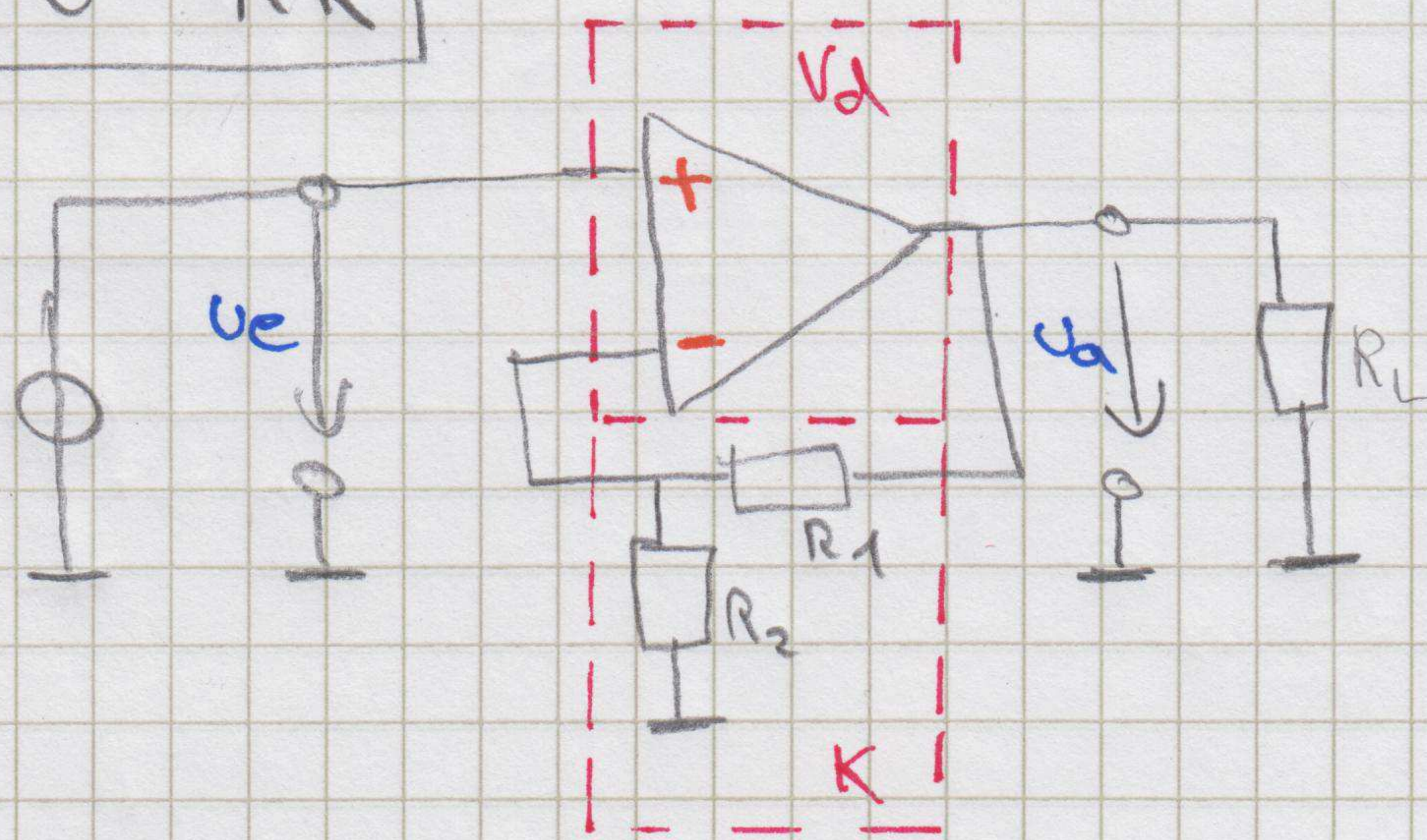


Gegenskopplungsarten

① U/U - RK


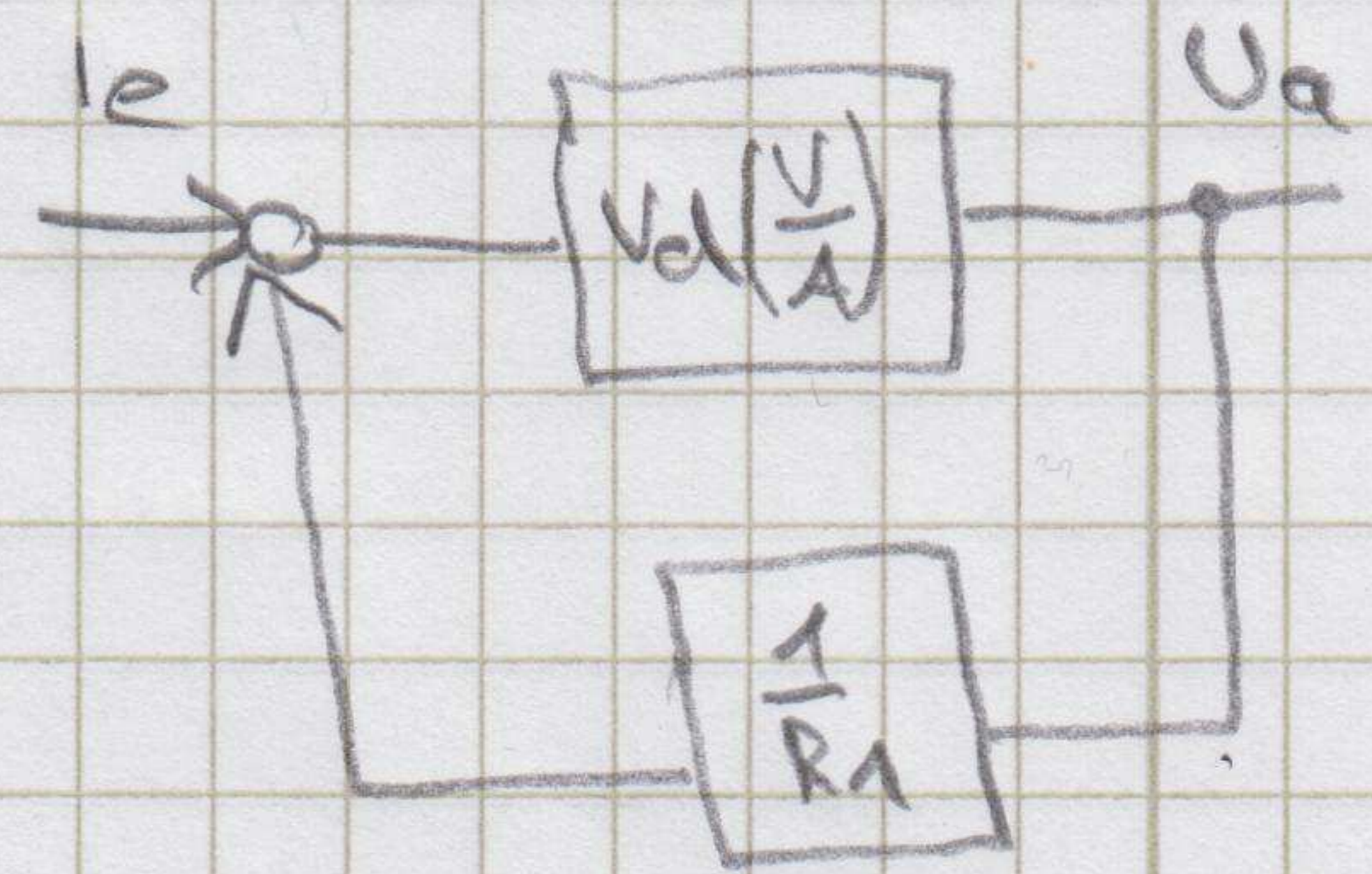


② U/I - RK


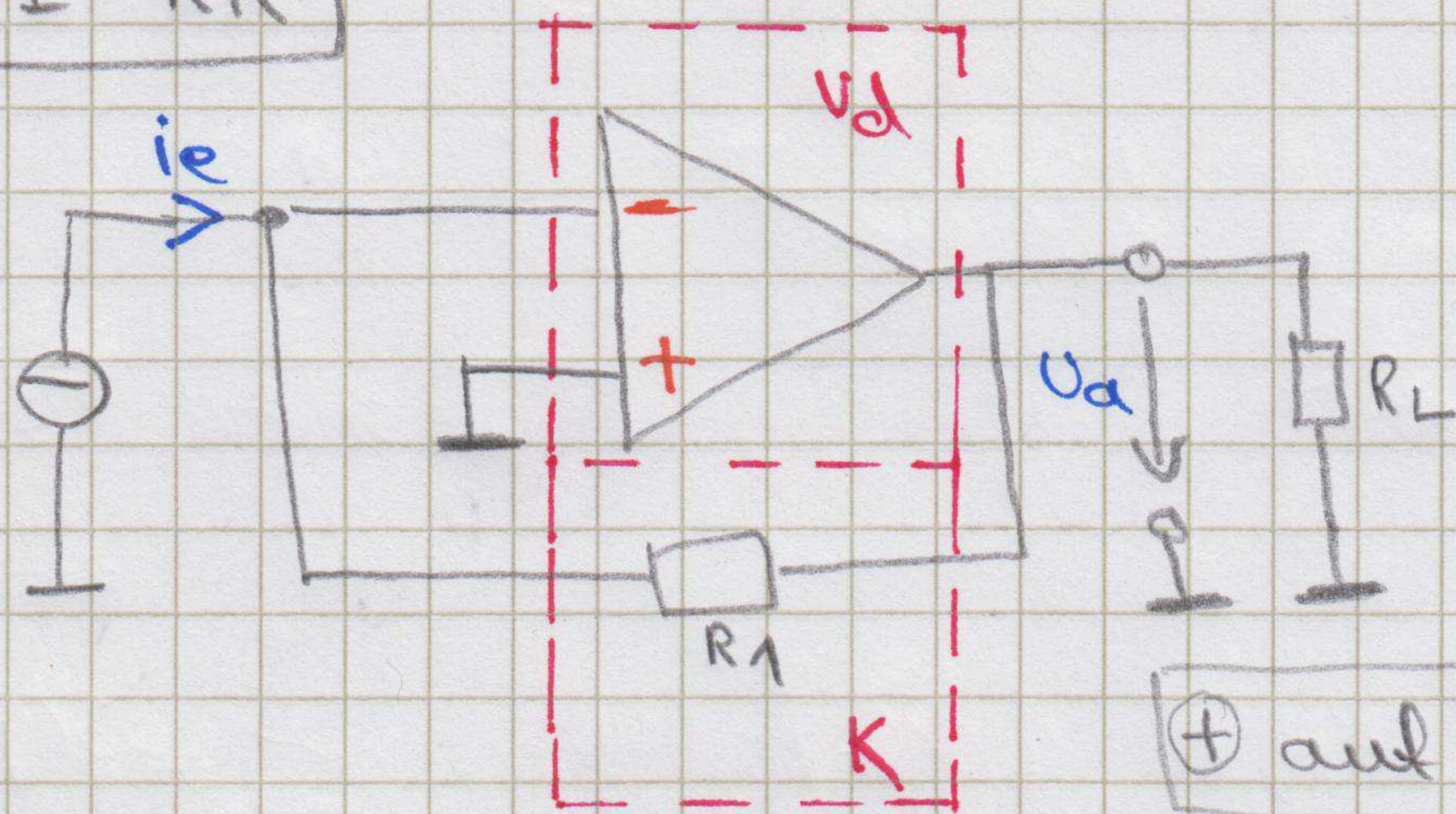


⊕ auf Masse!

③ I/U - RK

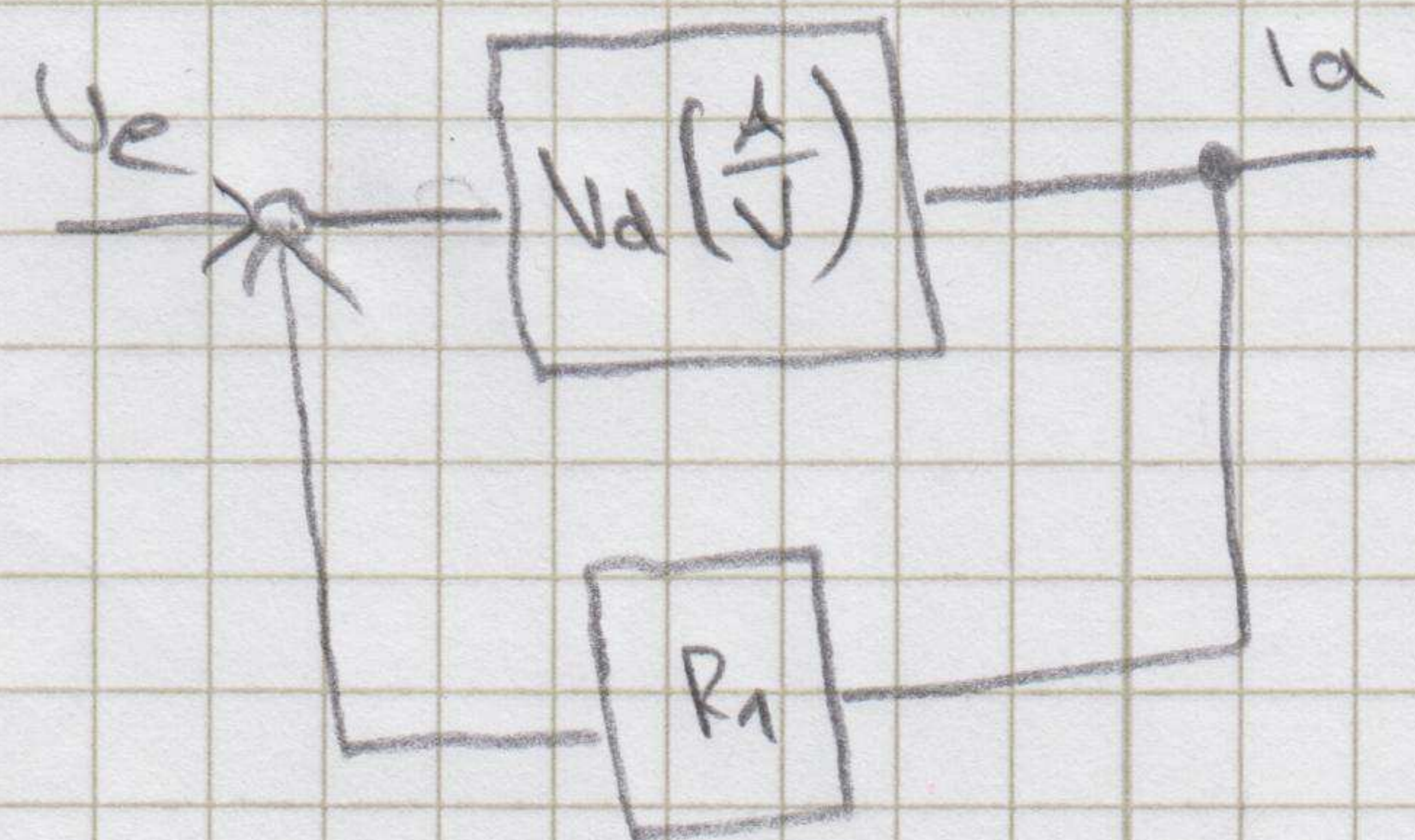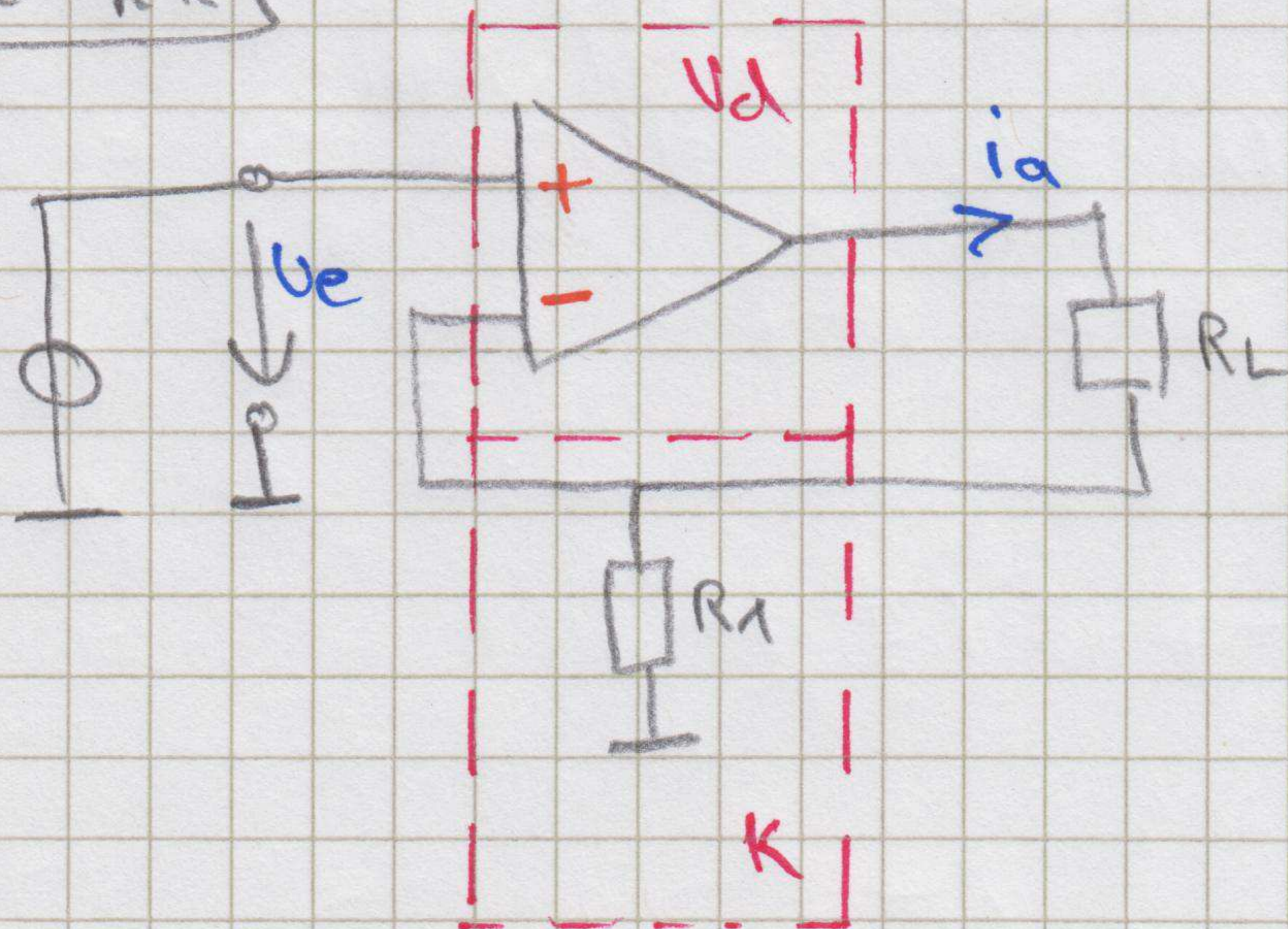

④ I/I - RK

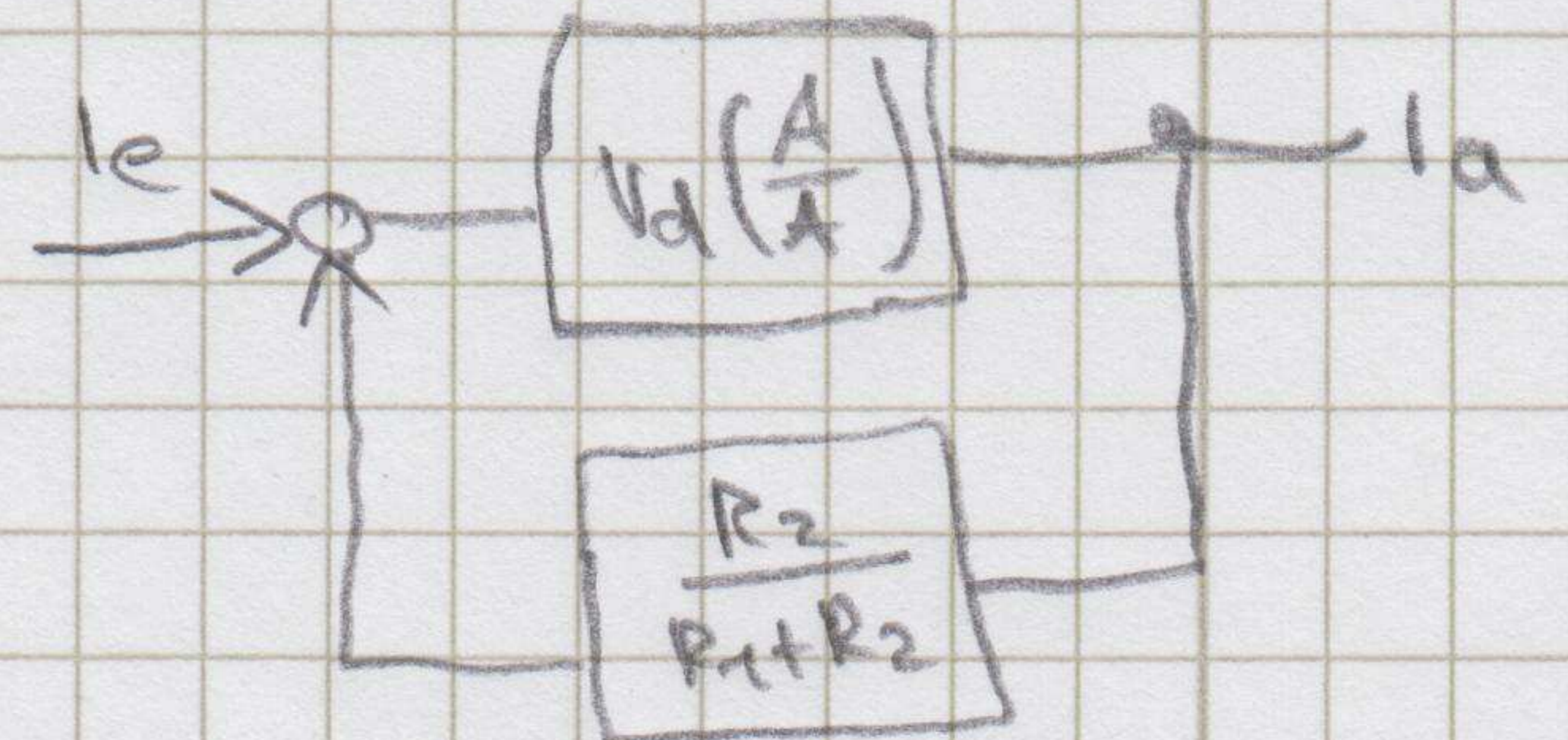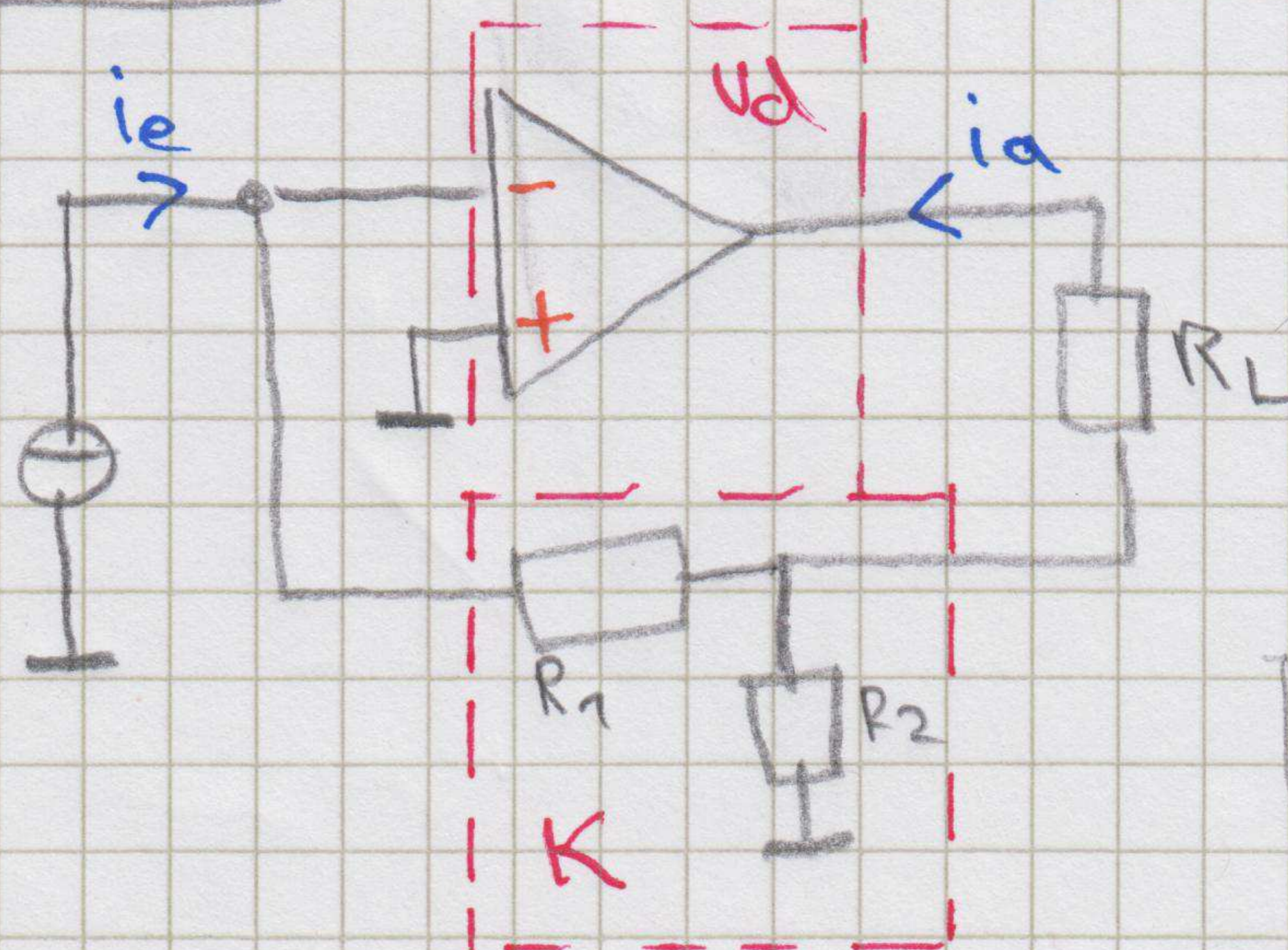

⊕ auf Masse!

Quelle: Taschenbuch der Elektrotechnik