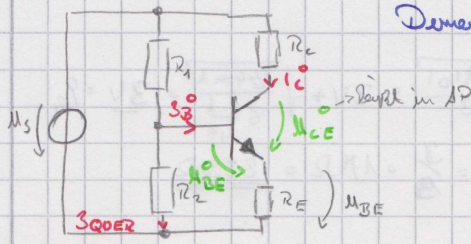



4-4 Standard-Schaltung zur AP-Gestaltung bipol. Transistors



Dimensionierungsempfehlung für die Praxis:  $U_{RE} \approx (0,1 \dots 0,2) \cdot U_S \Rightarrow R_E$

$I_{QER} \approx (10 \dots 20) \cdot I_B \Rightarrow R_1, R_2$

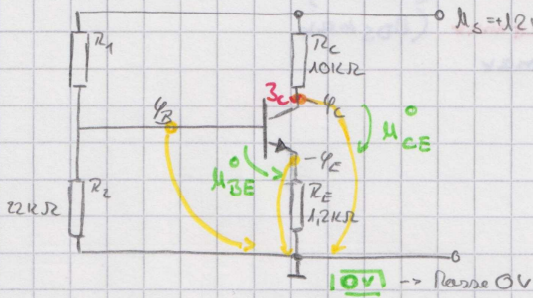① Umgang zur AP-Gestaltung am bipolaren Transistor



Gegeben:  $U_{BE}^0 = 0,6V$ ;  $I_C^0 = 0,5mA$ ;  $\beta = 200$   
 $R_1, R_2, R_E$

Gesucht:  $U_B, U_E, U_C, R_1, U_{CE}^0$

Näherung:  $|I_E| = I_C$

$I_{RC} = I_C \cdot R_C = 0,5mA \cdot 10k\Omega = 5V$

$U_{RE} = I_E \cdot R_E \approx I_C \cdot R_E = 0,5mA \cdot 1,2k\Omega = 0,6V$

$U_C = U_S - U_{RC} = 12V - 5V = 7V$

$U_E = 0,6V$

$U_B = U_{BE}^0 + U_{RE} = 1,2V$


$\Rightarrow U_{R2} = 1,2V \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \Rightarrow R_1 = \frac{U_1}{U_2} \cdot R_2 = \frac{10,8V}{1,2V} \cdot 22k\Omega = 198k\Omega$

Simulation:  $I_C^0 = 486\mu A$  ( $T_1 = 20^\circ C$ )

$\beta_C = \frac{I_C(80^\circ) - I_C(-20^\circ)}{I_C(20^\circ)} = \frac{617 - 366}{426} \cdot 100\% = 35\%$

$U_B, U_C \rightarrow$  Von da als Basis und Masse  
• Punkt anstoßen  $\rightarrow$  Basis an Masse


komplementäre Schaltung

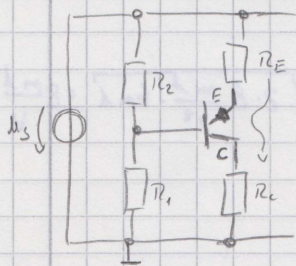

4-9 ② MOSFET AP-Einstellung

geg.: Transistor  $\beta = 8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$ ;  $U_{TH} = +2\text{V}$ ;  $I_D^0 = 4\text{mA}$

ges.:  $R_2$

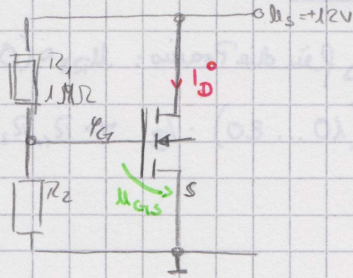


$$U_{GS} = U_{TH} + \sqrt{\frac{2|I_D^0|}{\beta}} = 2\text{V} + \sqrt{\frac{2 \cdot 4\text{mA}}{8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}}} = 3\text{V} = U_G$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{9\text{V}}{3\text{V}} \Rightarrow R_2 = \frac{3}{9} \cdot 1\text{M}\Omega = \underline{\underline{333\text{k}\Omega}}$$

13.04.2011

4-13 Skizzen für die Wahl des AP's

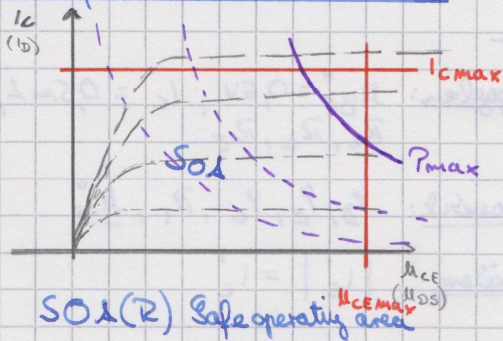

- $I_{Cmax}$  ( $I_{Dmax}$ )
- $U_{CEmax}$  ( $U_{DSmax}$ )
- $P_{max}$

4-14 zu ① Beispiel für Kleinsignalgrößen an BJT-Transistor

Gegeben: AP-Einstellung  $I_C^0 = 0,5\text{mA}$

Annahmen:  $\beta = 200$ ,  $U_V = 100\text{V}$

$$g_m = \frac{I_C^0}{U_T} = \frac{0,5\text{mA}}{26\text{mV}} = 0,019\text{S} = \underline{\underline{19\text{mS}}}$$

$$r_{mE} = \frac{1}{g_m} = \frac{26\text{mV}}{0,5\text{mA}} = \underline{\underline{52\Omega}}$$

$$\beta \cdot r_{mE} = 200 \cdot 52\Omega = \underline{\underline{10,4\text{k}\Omega}}$$

$$r_{CE} = \frac{U_V}{I_C} = \frac{100\text{V}}{0,5\text{mA}} = \underline{\underline{200\text{k}\Omega}}$$

$$\beta \cdot r_{CE} = \frac{200 \cdot 200\text{k}\Omega}{2 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^5 \Omega} = 4 \cdot 10^3 \Omega = \underline{\underline{4\text{M}\Omega}}$$

zu ② Ergänzung zum Beispiel AP-Einstellung MOSFET

$U_V = 80\text{V}$ ; AP =  $\{U_{GS}^0 = 3\text{V}; U_{DS} = 12\text{V}; I_D^0 = 4\text{mA}\}$

Kleinsignalgrößen:  $g_m = \sqrt{2 \cdot \beta \cdot |I_D^0|} = \beta / |U_{GS} - U_{TH}| = \sqrt{2 \cdot 8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 4\text{mA}} = 8 \frac{\text{mA}}{\text{V}} = \underline{\underline{8\text{mS}}}$

$$\frac{1}{g_m} = 125\Omega$$

$$r_{DS} = \frac{U_V}{I_D^0} = \frac{80\text{V}}{4\text{mA}} = \underline{\underline{20\text{k}\Omega}}$$