


Versuch 3: Zähler

LED Q_0

LED Q_1

LED Q_2



Clr

Pin-Nummer

Beim Betätigen wird geresetet?